
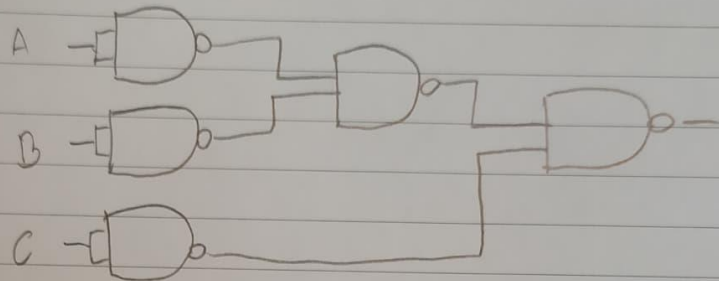


$$1 \quad (A+B) \cdot C$$

NAND Gate

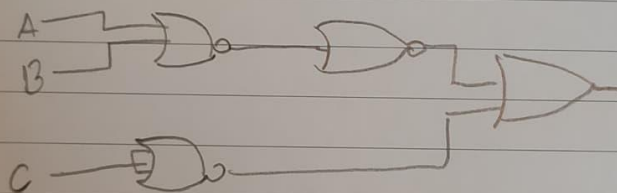


NOR Gate




$$2 \quad A \cdot (CB' + C')$$

NAND Gate

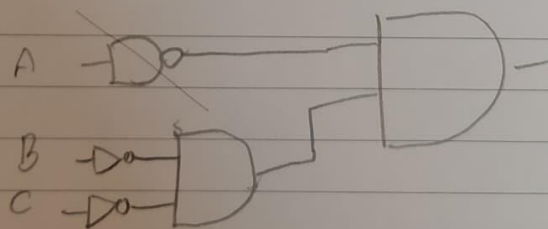

NOR Gate

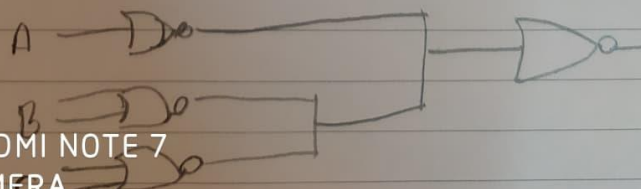


SHOT ON REDMI NOTE 7
MI DUAL CAMERA

SUBJECT:

NO:

3 $(A \cdot B) \cdot C$
NAND

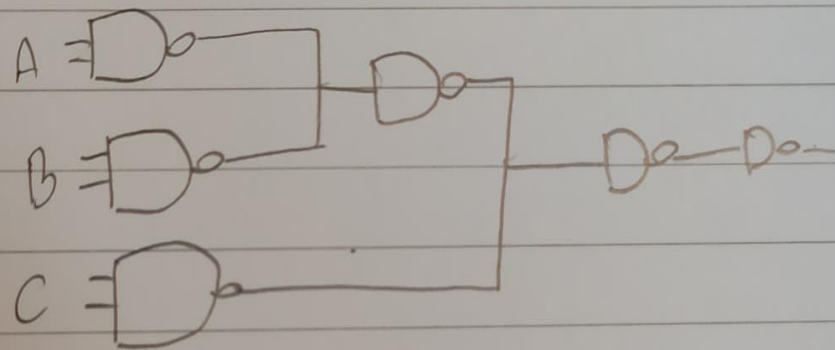

NOR

